

1. zadatak

a) Tablica stanja

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$Y = \bar{A}\bar{B} + AB \rightarrow \text{ekvivalencija (XNOR)}$$

- b) Za jedan od ulaza u logičkoj 0, a drugi u logičkoj 1 \rightarrow nMOS u triodnom području uz $U_{DSn} = U_0$, a pMOS u području zasićenja


$$K_n \left(U_{DD} - U_{GS0n} - \frac{U_0}{2} \right) U_0 = -K_p \left(-U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSasp}}{2} \right) U_{DSasp}$$

$$r = -\frac{K_n}{K_p} = \frac{\left(-U_{DD} - U_{GS0p}^0 - U_{DSasp}/2 \right) U_{DSasp}}{\left(U_{DD} - U_{GS0n}^0 - U_0/2 \right) U_0} = 9,6 \rightarrow \left(W/L \right)_p = -\frac{K'_n}{K'_p} \frac{(W/L)_n}{r} = 0,52$$

- c) pMOS tranzistor je nužan za ispravan rad: uz oba ulaza u logičkoj 0, spaja izlaz na napon napajanja; uz oba ulaza u logičkoj 1 ispravlja loše prenošenje logičke 1 prijenosnog nMOS tranzistora i osigurava napon logičke 1 $U_1 = U_{DD}$.

2. zadatak

a)

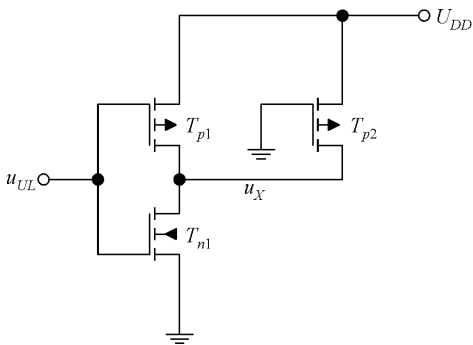

$$u_{UL} = u_X = U_{UL+} = 1,1 \text{ V}$$

$$u_{GSp1} - U_{GS0p}^0 = U_{UL+} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 = -0,2 \text{ V} \rightarrow \text{klasično zasićenje}$$


$$u_{GSp2} - U_{GS0p}^0 = 0 - U_{DD} - U_{GS0p}^0 = -1,4 \text{ V} \rightarrow \text{zasićenje brzine nosilaca}$$

$$u_{GSn1} - U_{GS0n}^0 = U_{UL+} - U_{GS0n}^0 = 0,70 \text{ V} \rightarrow \text{zasićenje brzine nosilaca}$$

$$\begin{aligned} K_n \left(\frac{W}{L} \right)_{n1} \left(U_{UL+} - U_{GS0n}^0 - \frac{U_{DSasn}}{2} \right) U_{DSasn} = \\ = -\frac{K_p}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_{p1} \left(U_{UL+} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 \right)^2 - K_p \left(\frac{W}{L} \right)_{p2} \left(-U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSasp}}{2} \right) U_{DSasp} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{p2} = 2,59$$

b)

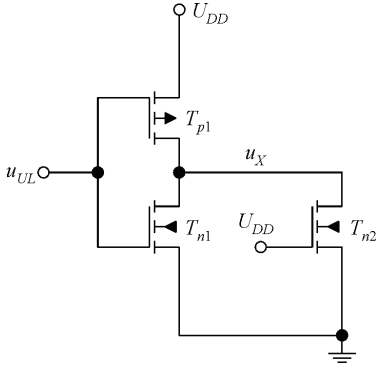

$$u_{UL} = u_X = U_{UL-} = 0,7 \text{ V}$$

$$u_{GSn1} - U_{GS0n}^0 = U_{UL-} - U_{GS0n}^0 = 0,3 \text{ V} \rightarrow \text{klaŝiĉno zasiĉenje}$$

$$u_{GSn2} - U_{GS0n}^0 = U_{DD} - U_{GS0n}^0 = 1,4 \text{ V} \rightarrow \text{zasiĉenje brzine nosilaca}$$

$$u_{GSp1} - U_{GS0p}^0 = U_{UL+} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 = -0,7 \text{ V} \rightarrow \text{zasiĉenje brzine nosilaca}$$

$$\begin{aligned} \frac{K_n}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_{n1} (U_{UL-} - U_{GS0n}^0)^2 + K_n \left(\frac{W}{L} \right)_{n2} \left(U_{DD} - U_{GS0n}^0 - \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) U_{DSzasn} = \\ = -K_p \left(\frac{W}{L} \right)_{p1} \left(U_{UL-} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSzasp}}{2} \right) U_{DSzasp} \\ \left(\frac{W}{L} \right)_{n2} = 1,69 \end{aligned}$$

3. zadatak

a)

$$\begin{aligned} K'_n \frac{W_1}{L_1} \left(U_{PO} - U_{GS0n}^0 - \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) U_{DSzasn} = -K_p \frac{W_2}{L_2} \left(U_{PO} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSzasp}}{2} \right) U_{DSzasp} \\ r = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \frac{K'_p}{K'_n} \frac{U_{DSsp}}{U_{DSsn}} = 0,85 \rightarrow U_{PO} = \frac{\left(U_{GS0n}^0 + \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) + r \left(U_{DD} + U_{GS0p}^0 + \frac{U_{DSzasp}}{2} \right)}{1 + r} = 0,85 \text{ V} \end{aligned}$$

b) U $t=0 \rightarrow u_{\bar{Q}} = U_{\bar{Q}0} = U_{DD}$

$$i_{D2} = I_{D20} = 0, \quad i_{D5} = I_{D50} = K'_n \frac{W_5}{L_5} \left(U_{DD} - U_{GS0n}^0 - \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) U_{DSzasn} = 460 \text{ } \mu\text{A},$$

$$i_{C\bar{Q}} = I_{C\bar{Q}0} = I_{D20} + I_{D50} = 460 \text{ } \mu\text{A}.$$

Nakon $\Delta t \rightarrow u_{\bar{Q}} = U_{\bar{Q}\Delta t} = U_{PO} = 0,85 \text{ V}$

$$i_{D2} = I_{D2\Delta t} = K'_p \frac{W_2}{L_2} \left(0 - U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSzasp}}{2} \right) U_{DSzasp} = -264 \mu A$$

$$i_{D5} = I_{D5\Delta t} = I_{D50} = 460 \mu A$$

$$i_{C\bar{Q}} = I_{C\bar{Q}\Delta t} = I_{D2\Delta t} + I_{D5\Delta t} = 196 \mu A$$

$$I_{C\bar{Q}sr} = \frac{I_{C\bar{Q}0} + I_{C\bar{Q}\Delta t}}{2} = 328 \mu A, \quad \Delta t = \frac{C_{\bar{Q}} \Delta u_{\bar{Q}}}{I_{C\bar{Q}sr}} = \frac{C_{\bar{Q}} (U_{DD} - U_{PO})}{I_{C\bar{Q}sr}} = 11,3 \text{ ps}$$

4. zadatak

a) $X = P = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$

b) $Y = \bar{C}_u P + C_u \bar{P} = C_u \oplus P = S$

c) $Z = PC_u + \bar{P}A = PC_u + G = C_i$

d) Čvor izlaznog prijenosa opterećen je s 4 kapaciteta osiromašenih slojeva i s 4 MOS kapaciteta.