

1. zadatak

a)

$$R_{PS} = R_n = \frac{1}{K'_n (W/L)_n (U_{GSn} - U_{GS0n})} = 476 \, \Omega.$$

b)

$$R_{PS} = R_p = \frac{1}{K'_p (W/L)_p (U_{GSp} - U_{GS0p})} \rightarrow W_p = \frac{L_p}{K'_p R_{PS} (U_{GSp} - U_{GS0p})} = 2,5 \, \mu\text{m}.$$


c)

$$R_{PS} = R_n \parallel R_p,$$

U_A, V	U_{GSn}, V	U_{GSp}, V	R_n, Ω	R_p, Ω	$R_{PS}, \text{k}\Omega$
0,6	1,2	-0,6	833	3333	667
0,9	0,9	-0,9	1333	1333	667
1,2	0,6	-1,2	33331	833	667

2. zadatak

a)

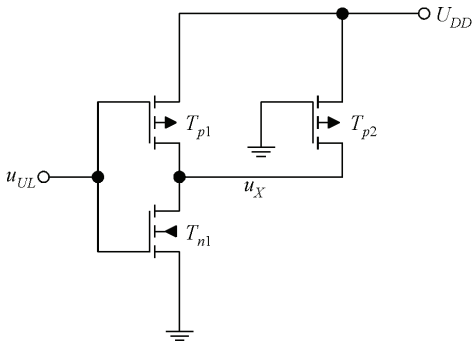

$$u_{UL} = u_X = U_{UL+} = 1,1 \text{ V}$$

$$u_{GSp1} - U_{GS0p}^0 = U_{UL+} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 = -0,3 \text{ V} \rightarrow \text{klasično zasićenje}$$


$$u_{GSp2} - U_{GS0p}^0 = 0 - U_{DD} - U_{GS0p}^0 = -1,4 \text{ V} \rightarrow \text{zasićenje brzine nosilaca}$$

$$u_{GSn1} - U_{GS0n}^0 = U_{UL+} - U_{GS0n}^0 = 0,7 \text{ V} \rightarrow \text{zasićenje brzine nosilaca}$$

$$\begin{aligned} K_n \left(\frac{W}{L} \right)_{n1} \left(U_{UL+} - U_{GS0n}^0 - \frac{U_{DSasn}}{2} \right) U_{DSasn} = \\ = - \frac{K_p}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_{p1} \left(U_{UL+} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 \right)^2 - K_p \left(\frac{W}{L} \right)_{p2} \left(-U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSasp}}{2} \right) U_{DSasp} \end{aligned}$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{p2} = 2,59$$

b)

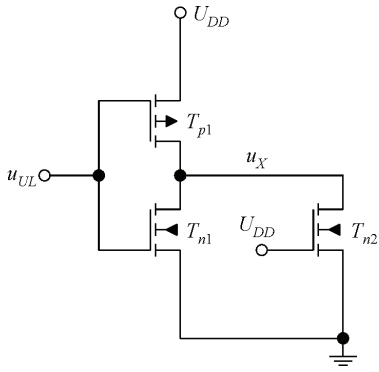

$$u_{UL} = u_X = U_{UL-} = 0,7 \text{ V}$$

$$u_{GSn1} - U_{GS0n}^0 = U_{UL-} - U_{GS0n}^0 = 0,3 \text{ V} \rightarrow \text{klaŝiĉno zasiĉenje}$$

$$u_{GSn2} - U_{GS0n}^0 = U_{DD} - U_{GS0n}^0 = 1,4 \text{ V} \rightarrow \text{zasiĉenje brzine nosilaca}$$

$$u_{GSp1} - U_{GS0p}^0 = U_{UL+} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 = -0,7 \text{ V} \rightarrow \text{zasiĉenje brzine nosilaca}$$

$$\begin{aligned} \frac{K_n}{2} \left(\frac{W}{L} \right)_{n1} (U_{UL-} - U_{GS0n}^0)^2 + K_n \left(\frac{W}{L} \right)_{n2} \left(U_{DD} - U_{GS0n}^0 - \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) U_{DSzasn} = \\ = -K_p \left(\frac{W}{L} \right)_{p1} \left(U_{UL-} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSzasp}}{2} \right) U_{DSzasp} \\ \left(\frac{W}{L} \right)_{n2} = 1,69 \end{aligned}$$

3. zadatak

a)

$$\begin{aligned} K'_n \frac{W_1}{L_1} \left(U_{PO} - U_{GS0n}^0 - \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) U_{DSzasn} = -K_p \frac{W_2}{L_2} \left(U_{PO} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSzasp}}{2} \right) U_{DSzasp} \\ r = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \frac{K'_p}{K'_n} \frac{U_{DSsp}}{U_{DSsn}} = 0,8 \rightarrow U_{PO} = \frac{\left(U_{GS0n}^0 + \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) + r \left(U_{DD} + U_{GS0p}^0 + \frac{U_{DSzasp}}{2} \right)}{1 + r} = 0,85 \text{ V} \end{aligned}$$

b) U $t=0 \rightarrow u_{\bar{Q}} = U_{\bar{Q}0} = U_{DD}$

$$i_{D2} = I_{D20} = 0, \quad i_{D5} = I_{D50} = K'_n \frac{W_5}{L_5} \left(U_{DD} - U_{GS0n}^0 - \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) U_{DSzasn} = 345 \text{ } \mu\text{A},$$

$$i_{C\bar{Q}} = I_{C\bar{Q}0} = I_{D20} + I_{D50} = 345 \text{ } \mu\text{A}.$$

Nakon $\Delta t \rightarrow u_{\bar{Q}} = U_{\bar{Q}\Delta t} = U_{PO} = 0,85 \text{ V}$

$$i_{D2} = I_{D2\Delta t} = K'_p \frac{W_2}{L_2} \left(0 - U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSzasp}}{2} \right) U_{DSzasp} = -198 \text{ } \mu\text{A}$$

$$i_{D5} = I_{D5\Delta t} = I_{D50} = 345 \mu\text{A}$$

$$i_{C\bar{Q}} = I_{C\bar{Q}\Delta t} = I_{D2\Delta t} + I_{D5\Delta t} = 147 \mu\text{A}$$

$$I_{C\bar{Q}sr} = \frac{I_{C\bar{Q}0} + I_{C\bar{Q}\Delta t}}{2} = 246 \mu\text{A}$$

$$\Delta t = \frac{C_{\bar{Q}} \Delta u_{\bar{Q}}}{I_{C\bar{Q}sr}} = \frac{C_{\bar{Q}} (U_{DD} - U_{PO})}{I_{C\bar{Q}sr}} = 11,6 \text{ ps}$$

4. zadatak

a) $X = \overline{A}\overline{B} + AB = \overline{A \oplus B} = \overline{P}$

b) $Y = \overline{X}\overline{C_u} + XC_u = \overline{P}\overline{C_u} + PC_u = P \oplus C_u = A \oplus B \oplus C_u = S$

c) $Z = \overline{X}C_u + XA = \overline{P}C_u + PA = C_i$

d) Čvor izlaznog prijenosa opterećen je s 4 kapaciteta osiromašenih slojeva i s 2 MOS kapaciteta.