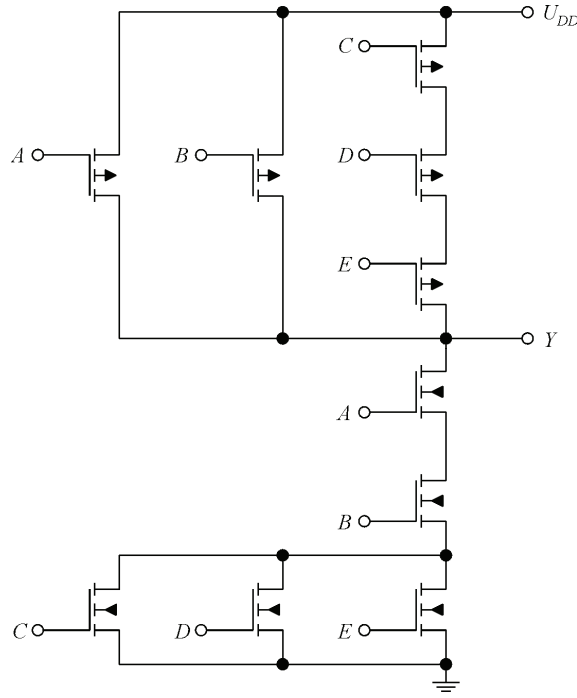


1. zadatak



Rješenje:

a)

$$Y = \overline{AB(C + D + E)}.$$

b)  $W_{nA} = W_{nB} = W_{nC} = W_{nD} = W_{nE} = W_{pA} = W_{pB} = 0,9 \mu\text{m}$ ,  $W_{pC} = W_{pD} = W_{pE} = 2,7 \mu\text{m}$ .

c)

$$C_{CD} = (W_{pC} + W_{pD}) \frac{C_{\min}}{W_{\min}} = (2,7 + 2,7) \frac{0,4}{0,3} = 7,2 \text{ fF},$$

$$C_{DE} = (W_{pD} + W_{pE}) \frac{C_{\min}}{W_{\min}} = (2,7 + 2,7) \frac{0,4}{0,3} = 7,2 \text{ fF},$$


$$C_{AB} = (W_{nA} + W_{nB}) \frac{C_{\min}}{W_{\min}} = (0,9 + 0,9) \frac{0,4}{0,3} = 2,4 \text{ fF},$$

$$C_{BCDE} = (W_{nB} + W_{nC} + W_{nD} + W_{nE}) \frac{C_{\min}}{W_{\min}} = (0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9) \frac{0,4}{0,3} = 4,8 \text{ fF},$$

$$C_T = (W_{pA} + W_{pB} + W_{pE} + W_{nA}) \frac{C_{\min}}{W_{\min}} = (0,9 + 0,9 + 2,7 + 0,9) \frac{0,4}{0,3} = 7,2 \text{ fF},$$


$$R_{pC} = R_{pD} = R_{pE} = R_{p\max} \frac{W_{\min}}{W_{pC}} = R_{p\max} \frac{W_{\min}}{W_{pD}} = R_{p\max} \frac{W_{\min}}{W_{pE}} = 12 \cdot \frac{0,3}{2,7} = 1,33 \text{ k}\Omega,$$
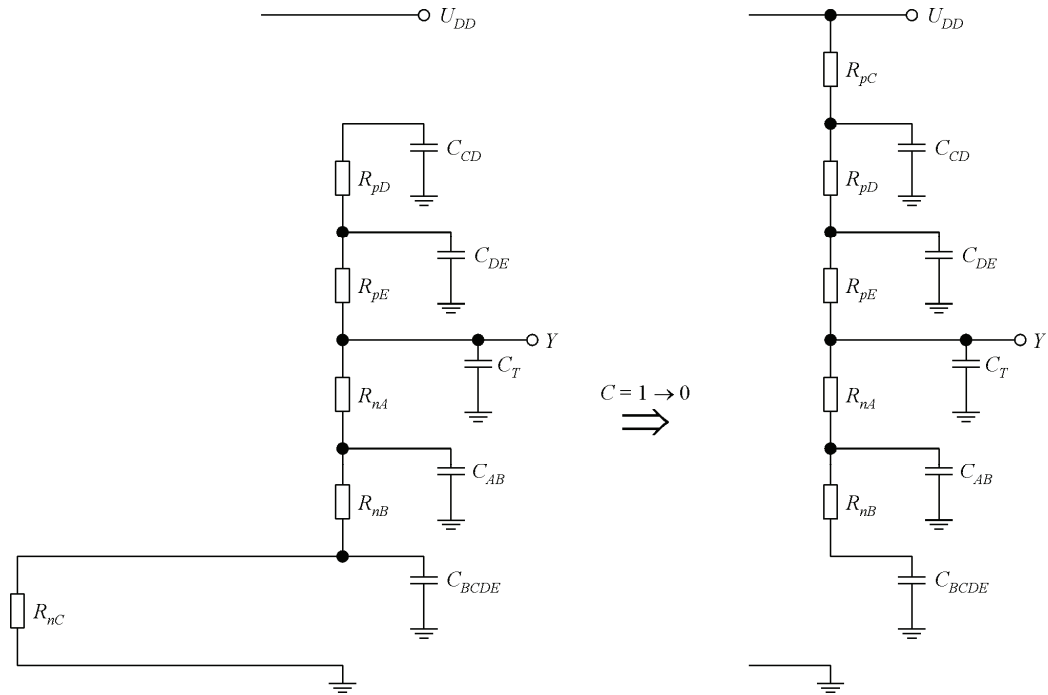
$$R_{nA} = R_{nB} = R_{n\max} \frac{W_{\min}}{W_{nA}} = R_{n\max} \frac{W_{\min}}{W_{nB}} = 7 \cdot \frac{0,3}{0,9} = 2,33 \text{ k}\Omega .$$



$$\tau_{DY} = R_{pC} C_{CD} + (R_{pC} + R_{pD}) C_{DE} + (R_{pC} + R_{pD} + R_{pE}) (C_{AB} + C_{BCDE} + C_T) = 86,2 \text{ ps} .$$

2. zadatak

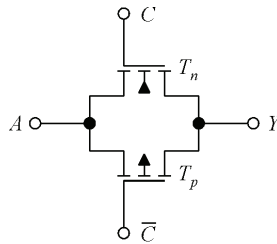

Rješenje:

a)

$$R_{PS} = R_n = \frac{1}{K'_n (W/L)_n (U_{GSn} - U_{GS0n})} = 185 \text{ }\Omega .$$

b)


$$R_{PS} = R_p = \frac{1}{K'_p (W/L)_p (U_{GSp} - U_{GS0p})} \rightarrow W_p = 7,2 \text{ }\mu\text{m} .$$

c)

$$R_{PS} = R_n \parallel R_p.$$

$U_A, \text{ V}$	$U_{GSn}, \text{ V}$	$U_{GSp}, \text{ V}$	$R_n, \Omega$	$R_p, \Omega$	$R_{PS}, \text{ k}\Omega$
0,4	0,8	-0,4	333	1670	278
0,6	0,6	-0,6	556	556	278
0,8	0,4	-0,8	1670	333	278

3. zadatak

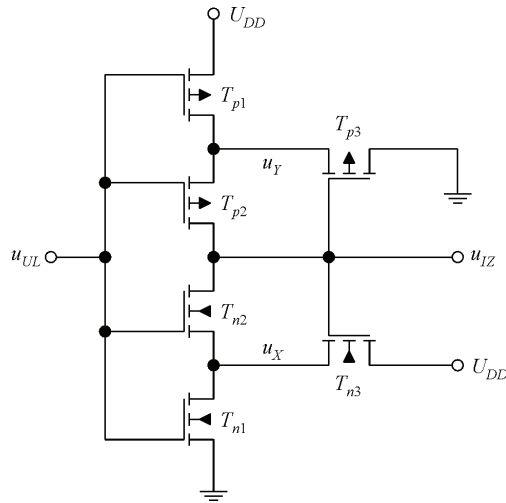

Rješenje:

$$K_{n1} \left( U_{UL+} - U_{GS0n}^0 - \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) U_{DSzasn} = K_{n3} \left( U_{DD} - u_X - U_{GS0n3} - \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) U_{DSzasn} =$$

$$= K_{n3} \left( U_{DD} - U_{UL+} - \frac{U_{DSzasn}}{2} \right) U_{DSzasn} ,$$

$$U_{UL+} = \frac{(W/L)_3 (U_{DD} - U_{DSzasn}/2) + (W/L)_1 (U_{GS0n}^0 + U_{DSzasn}/2)}{(W/L)_3 + (W/L)_1} = 1,1 \text{ V} .$$

$$K_{p1} \left( U_{UL-} - U_{DD} - U_{GS0p}^0 - \frac{U_{DSzasp}}{2} \right) U_{DSzasp} = K_{p3} \left( 0 - u_Y - U_{GS0p3} - \frac{U_{DSzasp}}{2} \right) U_{DSzasp} =$$

$$= K_{p3} \left( -U_{UL-} - \frac{U_{DSzasp}}{2} \right) U_{DSzasp} ,$$

$$U_{UL-} = \frac{(W/L)_1 (U_{DD} + U_{GS0p}^0 + U_{DSzasp}/2) - (W/L)_3 (U_{DSzasn}/2)}{(W/L)_3 + (W/L)_1} = 0,7 \text{ V} .$$